



# 《计算机组成原理实验》 实验报告

(32 位快速加法器实现)

学院名称： 数据科学与计算机学院

专业（班级）： 18 计算机类 6 班

学生姓名： 宋渝杰

学号： 18340146

时间： 2019 年 11 月 25 日

# 实验一：32 位快速加法器设计与实现

## 一. 实验目的：

1. 掌握 4 位、32 位快速加法器的原理和设计方法。

## 二. 实验内容：

1. 用 logisim 实现 4 位、32 位加法器
2. 将上述加法器用 vivado 实现，并烧写到 basys3 开发板上，需要显示低 16 位的结果，用十六进制显示。从拨号开关拨数输入，再做运算，结果送显示器输出。

## 三. 实验原理

实现 32 位快速加法器可以通过先实现 4 位快速加法器，再将 8 个 4 位加法器整合成 32 位加法器即可。

4 位快速加法器：先实现进位生成函数 G 和进位传递函数 P：

$$G_n = X_n Y_n, P_n = X_n \oplus Y_n$$

$$G^* = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1$$

$$P^* = P_4 P_3 P_2 P_1$$

然后根据 G 和 P 生成先行进位输出 C：

$$C_n = G_n + P_n C_{(n-1)} \quad \text{其中 } C_0 = C_{in}$$

之后生成和 S：

$$S_n = P_n \oplus C_{(n-1)} \quad \text{其中 } C_0 = C_{in}$$

$$C_{out} = C_4$$

这样就形成了一个 4 位快速加法器，为 4 级门电路延迟。

32 位快速加法器：先将 4 个 4 位快速加法器连接成 16 位快速加法器，使用  $G^*$  和  $P^*$  实现先行进位。再将两个 16 位快速加法器串联形成 32 位快速加法器即可。

## 四. 实验器材

电脑一台，Vivado 软件一套，logisim 软件一套

## 五.实验过程和结果

### （一）设计思想

根据上述的实验原理，一步步设计模块，进行连线即可

### （二）设计方法

具体步骤如下：

Logisim：

- 1.根据表达式设计  $G_n$  和  $P_n$ ；
- 2.根据表达式设计  $C_n$ 、 $G^*$ 和  $P^*$ ，形成 74182 芯片；
- 3.根据表达式设计  $S_n$  和  $C_{out}$ ，形成 4 位快速加法器；
- 4.使用 4 位快速加法器生成 16 位快速加法器，最后生成 32 位快速加法器。


Vivado：

- 1.根据上述步骤设计 vivado 版 32 位加法器；
- 2.设计约束文件，将加法器烧入开发板中，并实现相应操作和功能。

### （三）设计模块

 
#### 1.设计 $G_n$ 和 $P_n$

通过表达式  $G_n = X_n Y_n$ ， $P_n = X_n \oplus Y_n$ ，设计出  $G_n$  和  $P_n$  的电路。



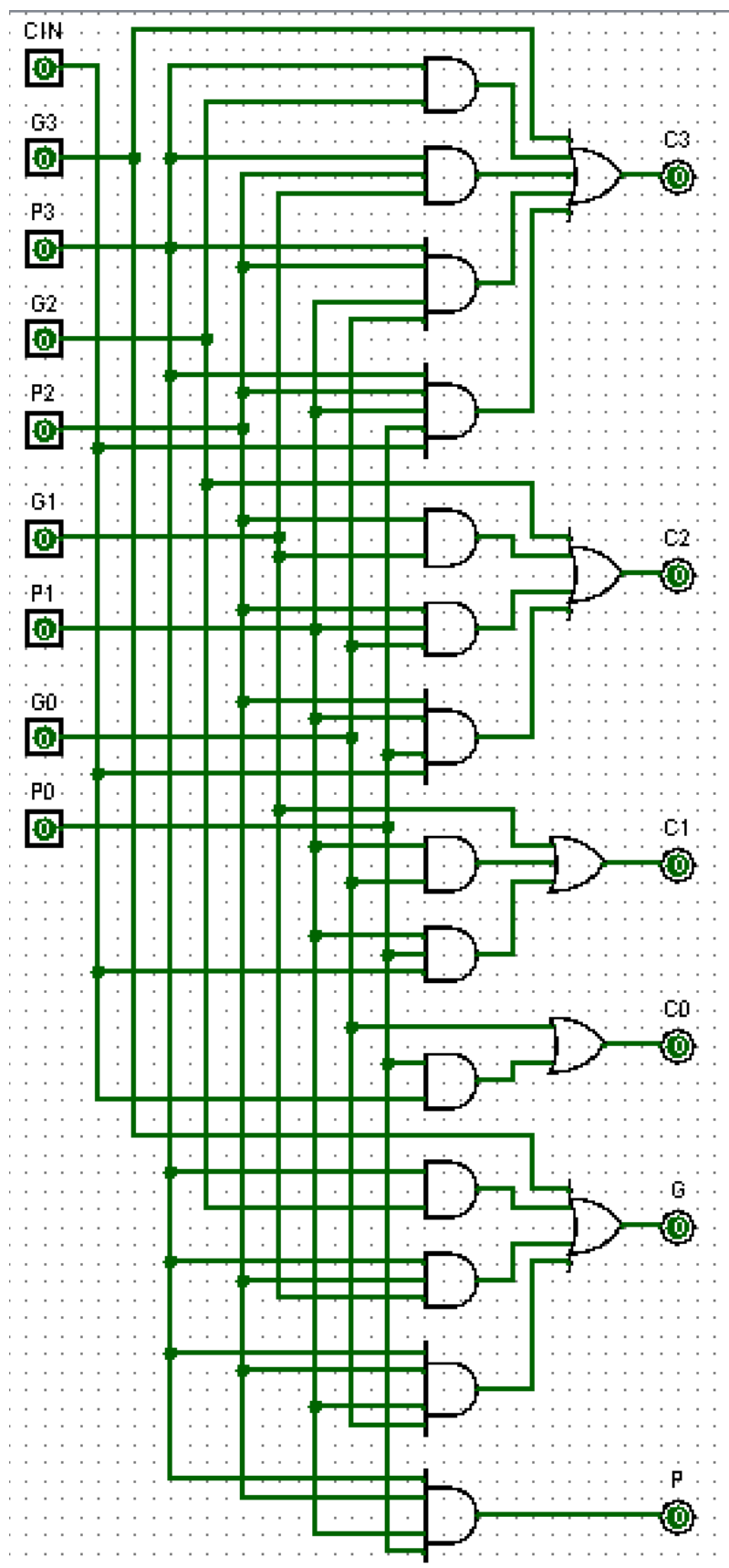
## 2.设计 74182 芯片

根据  $C_n$ 、 $G^*$ 和  $P^*$ 的表达式，设计 74182 芯片的电路。



 
### 3.设计 4 位快速加法器

根据  $S_n$  和  $C_{out}$  的表达式，设计 4 位快速加法器电路


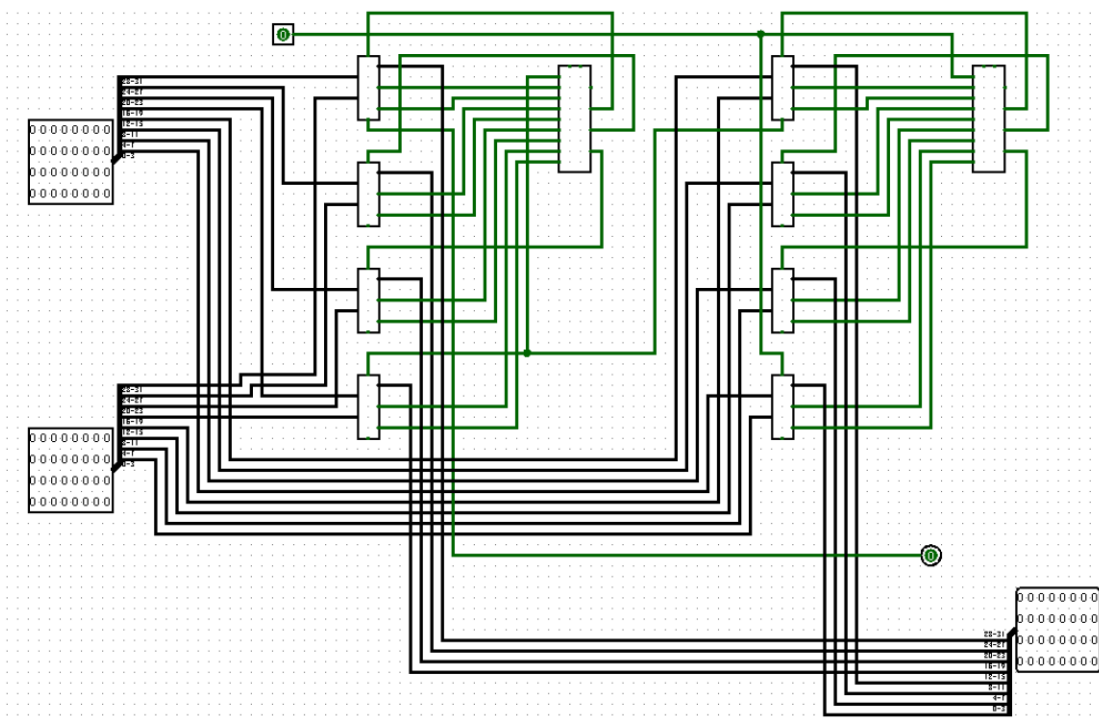
### 4.设计 32 位快速加法器

先将 4 个 4 位快速加法器生成 16 位快速加法器，再将两个 16 位快速加法器串联即可



## 5.vivado 设计开发板按键功能和约束文件

设计的开发板按键功能为左边第一个拨码开关为写使能，第二个为写入的数（0 为 A，1 为 B），第三、四个为控制写入数的位置（00 为低 8 位，01 为 9-16 位，10 为 17-24 位，11 为 25-32 位），右边八个拨码开关为写入的 8 位 2 进制数，左边按钮为清零，当写使能为 1 时按下即将 AB 清零，右边按钮为写入信号，当写使能为 1 时按下即将 8 位 2 进制数写入对应位置。

当写使能为 0 时，为显示数字功能，第二、三个拨码开关为显示的数（00 为显示和 SUM，10 为显示 A，01 为显示 B），第四个拨码开关为显示的位数（0 为显示低 16 位，1 为显示高 16 位）。

```
always@(posedge clk )begin
    write_old<=write;
    write_posedg<=~write_old & write; //write上升沿
    clear_old<=clear;
    clear_posedg<=~clear_old & clear; //clear上升沿
    if(code[3])begin // 写操作
        if(clear_posedg)begin
            A<=0;//ff7da5c9 + 6f2d3901 = 6eaadeca
            B<=0;
        end
        if(!code[2])begin // 写入 A
            if(code[1] & code[0])begin// 31-24
                A[31:24]<=data;
                num<=A[31:16];
            end
            else if(code[1] & ~code[0])begin//23-16
                A[23:16]<=data;
                num<=A[31:16];
            end
            else if(~code[1] & code[0])begin//15-8
                A[15:8]<=data;
                num<=A[15:0];
            end
            else if(~code[1] & ~code[0])begin//7-0
                A[7:0]<=data;
                num<=A[15:0];
            end
        end
    end
end
```

```

else begin // 写入 B
    if(code[1] & code[0])begin// 31-24
        B[31:24]<=data;
        num<=B[31:16];
    end
    else if(code[1] & ~code[0])begin//23-16
        B[23:16]<=data;
        num<=B[31:16];
    end
    else if(~code[1] & code[0])begin//15-8
        B[15:8]<=data;
        num<=B[15:0];
    end
    else if(~code[1] & ~code[0])begin//7-0
        B[7:0]<=data;
        num<=B[15:0];
    end
end
end

if(code[2] & ~code[1])begin // 显示 A
    if(code[0])begin // 高 16 位
        num<=A[31:16];
    end
    else begin //低16位
        num<=A[15:0];
    end
end

else if(~code[2] & code[1])begin //显示B
    if(code[0])begin // 高 16 位
        num<=B[31:16];
    end
    else begin //低16位
        num<=B[15:0];
    end
end

else if(code[2] & code[1])begin //显示0
    num<=0;
end


else begin //显示结果C
    if(code[0])begin // 高 16 位
        num<=C[31:16];
    end
    else begin //低16位
        num<=C[15:0];
    end
end
end

```


R2	0	<input type="checkbox"/>	code[3]	LVCMS33*	Input	3.300
T2	1	<input checked="" type="checkbox"/>				
R3	1	<input type="checkbox"/>				
T3	1	<input type="checkbox"/>				
T1	0	<input type="checkbox"/>	code[2]	LVCMS33*	Input	3.300
U1	0	<input type="checkbox"/>	code[1]	LVCMS33*	Input	3.300
V2	1	<input type="checkbox"/>				
W2	0	<input type="checkbox"/>	code[0]	LVCMS33*	Input	3.300

#### (四) 进行仿真测试


Logisim: (10242+9258+1 = 19501)

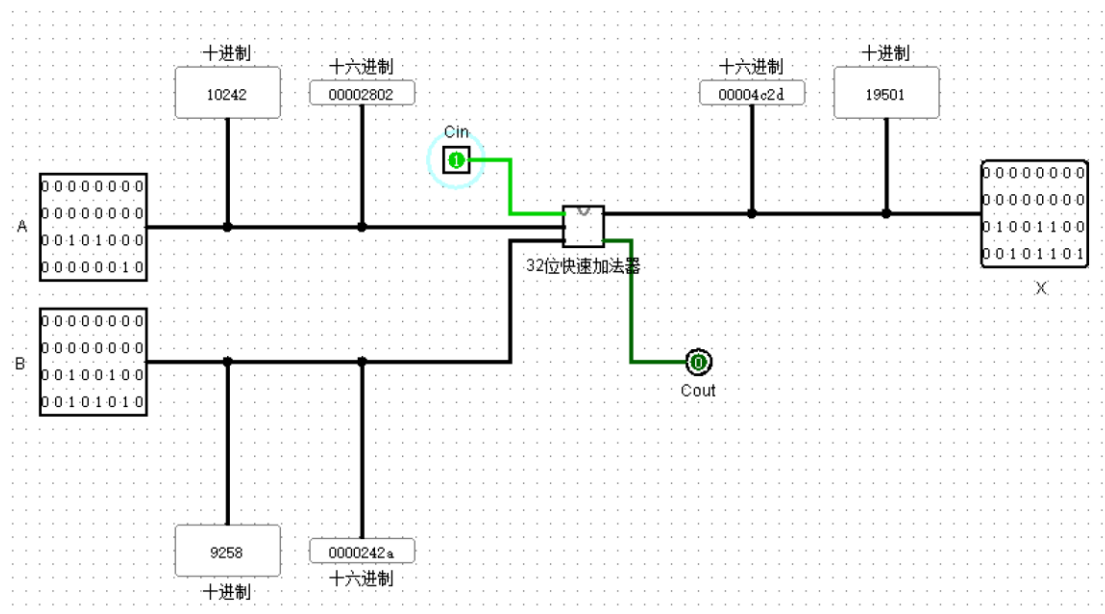

Vivado: (1b39h + 53d1h = 6f0ah)

 



 

## 六.实验心得

本次加法器设计实验中，具体实现过程比较明确，遵循步骤设计即可。

遇到的困难：

- 1.快速加法器的设计原理图：设计从 G、P 到 C 再到 S，减少门电路延迟时间的操作需要一定时间来理解正确性；
- 2.设计开发板的功能以及约束文件，也需要一段时间分析思考。

解决方式：

- 1.翻阅课件 ppt，自己推导一遍函数表达式的正确性，也在 logisim 实践测试正确性；

2.参考了多位同学的开发板功能设计思路，整合生成比较适合自己的设计。

实验收获：

- 1.完成了 4 位、32 位加法器的设计和烧板功能的实现；
- 2.对 vivado 和 logisim 软件的运用更加熟练。